

Av2 - 2º Semestre de 2021

Avaliação 2 - Elementos de Sistemas

Pontos HW	Pontos SW
50	10

- Avaliação individual com consulta ao repositório da disciplina e fork do grupo.
- 100 min total.
- Ficar conectado no canal geral no Teams (para ouvir instruções).
- Ficar no blackboard durante a prova.
- Fazer commit ao final de cada questão.
- Lembre de dar **push** ao final.


Para testar basta descomentar o módulo que deseja validar no arquivo `config_testes.txt` e executar o comando `python3 ./testeHW.py`.

1. Lógica combinacional

Pontos HW	Pontos SW
15	0

A figura abaixo ilustra um sistema de bombas que se deseja controlar a partir de um sistema digital.

$\text{inconsistencia} \leq (\text{S2 and (not S1 or not S0)}) \text{ or } (\text{S1 and not S0}) \text{ or } (\text{S5 and (not S4 or not S3)}) \text{ or } (\text{S4 and not S3});$
 $\text{B1} \leq (\text{not S1 and not S2}) \text{ and not}(\text{inconsistencia});$
 $\text{B2} \leq ((\text{not S4 and not S5}) \text{ and } \text{S0}) \text{ and not}(\text{inconsistencia});$
 $\text{A} \leq \text{inconsistencia or } (\text{S2 and S5}) \text{ or } (\text{not S0 and not S3});$

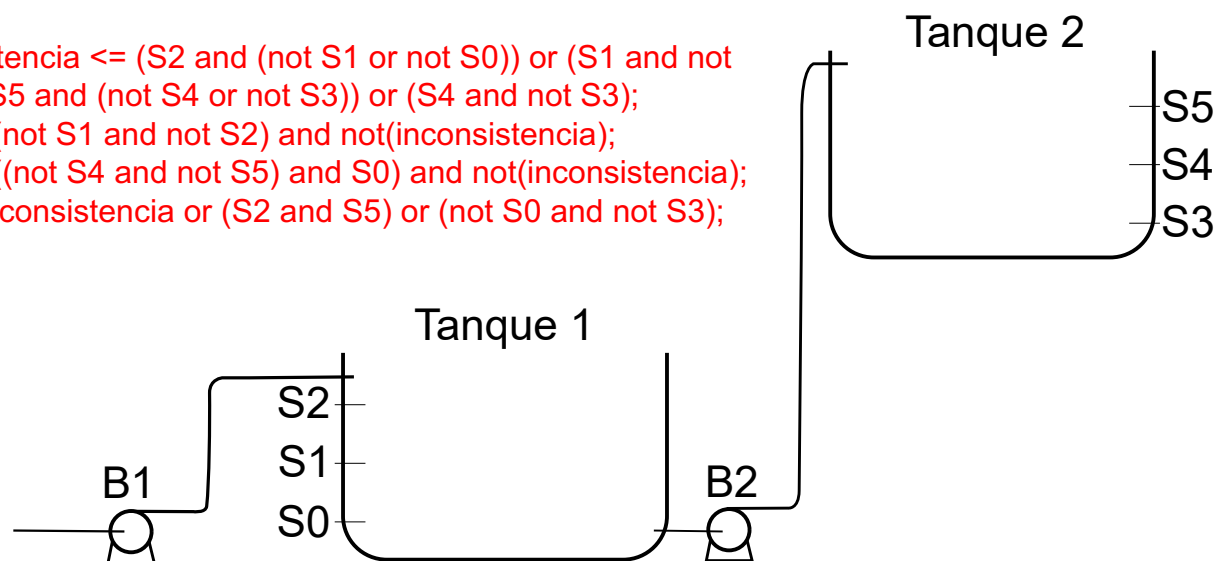

Características do sistema:

- As entradas do sistema são seis sensores de nível, sendo três para cada tanque.
- Os sensores são ativos em nível lógico '1' na presença de água. Por exemplo, se o tanque 1 estiver cheio, os sensores indicarão $S0 = '1'$, $S1 = '1'$ e $S2 = '1'$.
- O sistema possui três saídas: B1 e B2 que indicam se as bombas são ligadas ou desligadas (nível lógico '1' indica ligada e nível lógico '0' indica desligada) e A que é um alarme de mau funcionamento ($A = '1'$ ativa o alarme).

Funcionamento:

- A bomba 2 deve ser ligada se o nível do tanque 2 estiver abaixo de $S4$ e o nível do tanque 1 estiver acima de $S0$.
- A bomba 1 deve ser ligada se o nível do tanque 1 estiver abaixo de $S1$.
- Se houver alguma inconsistência nos dados (por exemplo, $S2 = 1$ e $S0 = 0$), ambas as bombas devem ser desligadas independente dos valores dos sensores e o alarme deve ser ativado.
- O alarme também deve ser ativado se ambos os tanques estiverem abaixo do nível mínimo ou se estiverem cheios.

Implementação

Implemente as funções lógicas para as saídas no arquivo `src/tanques.vhd`

Lembre de descomentar o módulo no arquivo `config_testes.txt` e testar com `./testeHW.py`

Rúbrica para avaliação:

Pontos HW	Descritivo
15	As três saídas implementadas e funcionando
10	Duas saídas implementadas e funcionando
5	Uma saída implementada e funcionando

2. Detecção de erro

Pontos HW	Pontos SW
10	0

A transmissão de dados digitais está sujeita a erros que podem ser causados por interferência eletromagnética, envelhecimento dos componentes, entre outros. Um método de detecção de erros de 1 bit é o método da paridade, que funciona da seguinte forma: um bit de redundância é adicionado à sequência de bits da mensagem segundo a regra:

- Caso o bit '1' apareça um número ímpar de vezes na mensagem, o bit de paridade será '1'.
- Caso o bit '1' apareça um número par de vezes na mensagem, o bit de paridade será '0'.

Implementação

Implemente no arquivo `src/deteccao.vhd` a detecção do erro através da paridade. A entrada será um vetor de 5 bits, sendo o bit mais significativo o de paridade e os outros 4 bits a mensagem. A saída E deve receber '0' se não houver erro e '1' se algum erro for detectado.

Lembre de descomentar o módulo no arquivo `config_testes.txt` e testar com `./testeHW.py`

Exemplos:

entrada = '10011' -> E = '1'

`E <= msg(0) xor msg(1) xor msg(2) xor msg(3) xor msg(4);`

entrada = '00011' -> E = '0'

Rúbrica para avaliação:

Pontos HW	Descritivo
10	Implementação usando funções lógicas
5	Implementação através de condicionais (with, when, if)

3. Full Adder com Problema

Pontos HW	Pontos SW
10	0


Uma implementação de um Full Adder de 8 bits está retornando os seguintes valores:

Soma	Resultado
------	-----------

Soma	Resultado
10100101 + 01011111	11100100
10011100 + 10111000	00010100
10011100 + 01000011	11111111

Como pode-se notar, o somador não está funcionando adequadamente.

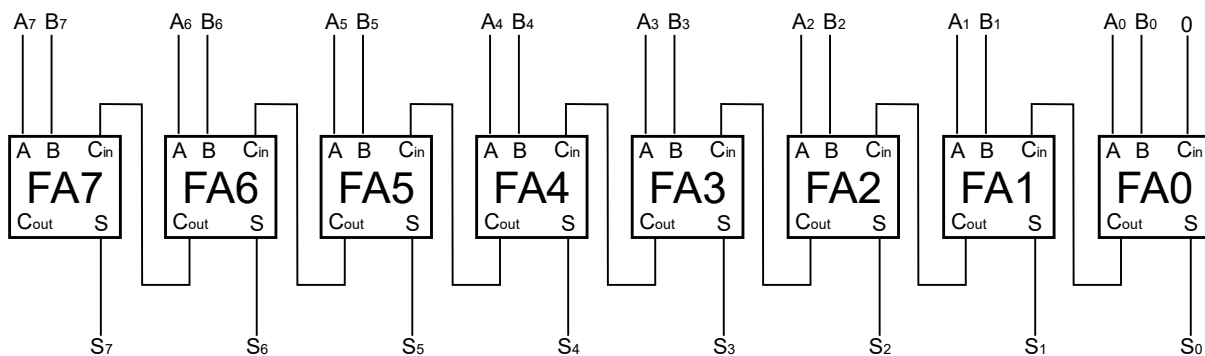Considerando que o Full Adder de 8 bits deveria ser obtido pela associação de 8 Full Adders de 1 bit em cascata como mostrado na figura abaixo, identifique qual o erro e onde se localiza. Os erros só podem estar na ligação entre blocos, isto é, todos os Full Adders de 1 bit estão funcionando corretamente.



Resposta

Escreva a resposta no arquivo `src/Defeito_full_adder.txt`.

Rúbrica para avaliação:

Pontos HW	Descritivo
10	Erro e localização identificados
5	Localização do erro identificada

4. Arquivo de teste

Pontos HW	Pontos SW
0	10

O arquivo `src/carry.vhd` implementa um somador de 8 bits com a detecção de overflow.

A saída C será '1' quando ocorrer overflow. Escreva um arquivo para testar se a implementação do overflow está correta.

```
wait for 200 ps;  
assert(overflow = '1') report "Falha em teste overflow" severity error;
```

```
inA <= "01111111"; inB <= "01111111";
wait for 200 ps;
assert(overflow = '1') report "Falha em teste overflow" severity error;
```


```
inA <= "11100011"; inB <= "11001100";
wait for 200 ps;
assert(overflow = '0') report "Falha em teste overflow" severity error;
```

```
inA <= "11100011"; inB <= "11001100";
wait for 200 ps;
assert(overflow = '0') report "Falha em teste overflow" severity error;
```

```
inA <= "11100011"; inB <= "11001100";
wait for 200 ps;
assert(overflow = '0') report "Falha em teste overflow" severity error;
```

```
inA <= "11100011"; inB <= "11001100";
wait for 200 ps;
assert(overflow = '0') report "Falha em teste overflow" severity error;
```
 
```
inA <= "11100011"; inB <= "11001100";
wait for 200 ps;
assert(overflow = '0') report "Falha em teste overflow" severity error;
```



Implementação

Implemente o contador no arquivo `src/contador.vhd`. Extraia o RTL do circuito e as formas de onda a partir da execução dos testes.

Lembre de descomentar o módulo no arquivo `config_testes.txt` e testar com `./testeHW.py`

Utilize o `FlipFlopD` já fornecido. Atribua '0' à entrada `preset` dos FFDs e ligue o `clear` do contador ao `clear` dos FFDs.

Rúbrica para avaliação:

Pontos HW	Descritivo
15	Circuito implementado e funcionando. RTL E formas de onda apresentados
10	Circuito implementado e funcionando. RTL OU formas de onda apresentados
5	Circuito implementado e funcionando

```
flip0: FlipFlopD port map(CK, saida_xor2, clear, '0', q0_saida);  
flip1: FlipFlopD port map(CK, saida_or3, clear, '0', q1_saida);
```

```
saida_xor2 <= q0_saida xor Cont;  
saida_or3 <= (not Cont and q1_saida) or (Cont and q0_saida and q1_barra) or  
(q1_saida and q0_barra and Cont);
```